

## Laboratório 3 – Multiplexadores

### Objetivos:

1. Experimentar a descrição em VHDL de circuitos na forma comportamental;
2. Reforçar os conceitos de multiplexadores e demultiplexadores.
3. Pôr em prática conceitos aprendidos na disciplina Circuitos Digitais - Teoria.

### Introdução:


Na aula de hoje iremos rever dois conceitos importantes de circuitos digitais: multiplexadores e demultiplexadores. Também serão apresentadas duas formas de implementações deste tipo de circuito combinacional.

### Multiplexadores:

Multiplexadores (ou MUX) são um bloco construtivo de nível mais elevado usado em circuitos digitais. Um multiplexador  $M \times 1$  tem  $M$  entradas e 1 saída, permitindo que apenas uma das entradas seja passada para a saída, através de bits de seleção. Pode-se chamar um multiplexador de **seletor** pois seleciona uma das entradas para ser passada para a saída.

Um multiplexador  $2 \times 1$  tem duas entradas de dados  $I_0$  e  $I_1$ , e um bit de seleção de entrada  $S_0$ . Quando  $S_0 = 0$ , a entrada  $I_0$  é replicada na saída, quando  $S_0 = 1$ , o valor que passará para a saída será o da entrada  $I_1$ .

O multiplexador  $2 \times 1$  pode ser construído usando portas lógicas NOT, AND e OR. Na Figura 1(c), é ilustrado o projeto de um multiplexador usando essas portas, apresentando também o fluxo de dados (Figura 1(b)) quando o bit de entrada se altera.

 


**Figura 1:** Estrutura de um Multiplexador

Analisando o circuito mostrado na Figura 1(c), pode-se obter a expressão:

$$D = I_0 \cdot S_0' + I_1 \cdot S_0 \quad (1)$$


A utilização de multiplexadores são as mais diversas, por exemplo como seletores de canais em televisões, seletores de canais de áudio, geradores de sinais. A representação gráfica de multiplexadores, está apresentada na Figura 2, bem como a tabela verdade.

 

**Figura 2:** Representação dos multiplexadores e tabela verdade.


Normalmente um MUX pode ter até  $2^N$  entradas e necessita para a seleção do sinal de saída, que  $N$  sinais de seleção estejam presentes. Portanto, para dois sinais, é necessário um sinal de seleção, para quatro sinais, é necessário dois sinais para seleção, e assim por diante.

Um multiplexador 4x1 tem quatro entradas de dados  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$ , duas entradas de seleção  $S_1$  e  $S_0$  e uma saída de dados  $X$  (um multiplexador sempre terá apenas uma saída de dados, não importando quantas entradas). Um diagrama de blocos de um multiplexador 4x1 está mostrado na Figura 3.

 

**Figura 3:** Diagrama de blocos de um multiplexador 4x1.


Multiplexadores mais complexos podem ser construídos utilizando multiplexadores 2 x 1, conforme visto na Figura 4.

 

**Figura 4:** Multiplexador 4x1 utilizando multiplexadores 2x1

## **Demultiplexadores:**

Os demultiplexadores são blocos construtivos combinacionais que possuem o comportamento oposto ao de um multiplexador, sendo os demultiplexadores bem menos utilizados. De uma forma geral, um demultiplexador 1xM tem uma entrada de dados e, com base nos bits de seleção, passa essa entrada para uma das M saídas, enquanto as outras permanecem em 0. Na Figura 4 é apresentado um diagrama funcional de um demultiplexador. As setas mais largas nas entradas e nas saídas podem determinar um vetor de dados, enquanto a entrada de seleção determina para qual saída o dado será transmitido.

 

**Figura 5:** Estrutura de um Demultiplexador

## Descrição Comportamental do VHDL:

A linguagem de descrição de hardware VHDL permite a utilização de comandos condicionais para construir uma declaração de arquitetura baseada no comportamento do módulo. Nesse tipo de descrição, não é necessário, obrigatoriamente, preocupar-se com portas lógicas. Pode-se implementar o comportamento dos circuitos lógicos por meio de algoritmos. No quadro 1, a funcionalidade da porta NOT é implementada por meio de sua descrição comportamental.

```
ENTITY PortaNot IS
PORT(A : IN BIT;
      S : OUT BIT);
END;

ARCHITECTURE behav OF PortaNot IS
BEGIN
WITH A SELECT
    S <= '1' WHEN '0',
        '0' WHEN '1';
END;
```

**Quadro 1:** Descrição comportamental da Porta NOT.

O comando **WITH** <variavel> **SELECT** funciona como um SWITCH...CASE da linguagem C++.

É possível implementar um MUX por meio da descrição comportamental do componente, conforme a descrição do quadro 2.

```
ENTITY Mux2x1 IS
PORT(I0,I1,s0 : IN BIT; -- No qual s0 é a porta de seleção
      d : OUT BIT);
END;
ARCHITECTURE behav OF Mux2x1 IS
BEGIN
WITH s0 SELECT
    d <= I0 WHEN '0',
        I1 WHEN '1';
END;
```

**Quadro 2:** Descrição comportamental do MUX 2x1

## **Atividades:**

Considerando entradas de dados com largura de 1 bit:

1. Implemente em VHDL, utilizando circuitos lógicos, um MUX 2x1;
2. Implemente em VHDL, utilizando a descrição comportamental, um MUX 2x1;
3. Implemente em VHDL, utilizando a descrição comportamental, um MUX 4x1;
4. Implemente em VHDL, utilizando a descrição comportamental + componentes, um MUX 4x1 utilizando MUX 2x1.
5. Entregue um relatório contendo/descrevendo a execução dos itens 1 a 4.

### **Dica:**

A descrição de sinais de seleção, para multiplexadores com mais de duas entradas, pode ser auxiliada pelo(s):

- Uso do comando “`x <= a & b`”, o qual concatena em x os valores de a e b.
- Uso de vetores de bits, declarados com variáveis do tipo “`BIT_VECTOR`”.